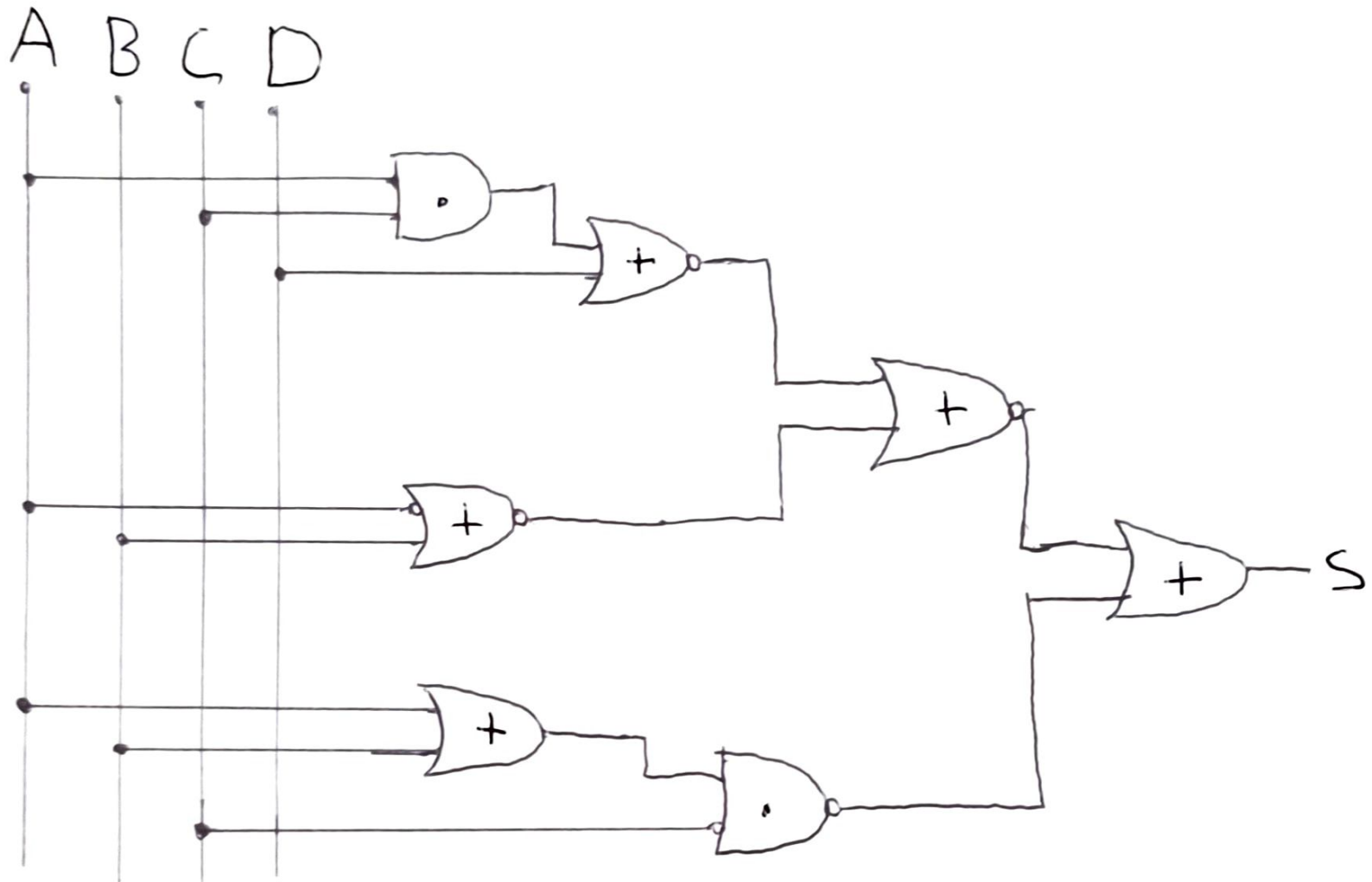


L-

a) $S = \overline{\overline{AC + D}} + \overline{\overline{A + B}} + \overline{C} (A + B)$

2.2) Circuito da expressão



1.2) Simplificação

$$S = \overline{\overline{(AC) + D}} + \overline{\overline{A + B}} + \overline{C(A + B)}$$

$$S = \overline{\overline{(AC) + D}} \cdot \overline{\overline{A + B}} + \overline{C} + \overline{(A + B)}$$

$$S = ((AC) + D) \cdot (\overline{A} + \overline{B}) + \overline{C} + (\overline{A} \cdot \overline{B})$$

$$S = AC\overline{A} + AC\overline{B} + D\overline{A} + D\overline{B} + \overline{C} + \overline{A}\overline{B}$$

$$S = AC\overline{B} + \overline{C} + D\overline{A} + D\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$$


$$S = C(1 + \overline{A}\overline{B}) + D\overline{A} + D\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$$

$$S = C \cdot 1 + D\overline{A} + D\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$$

$$S = C + D\overline{A} + D\overline{B} + \overline{A}\overline{B}$$

1.3) Circuito da Simplificação


A B C D

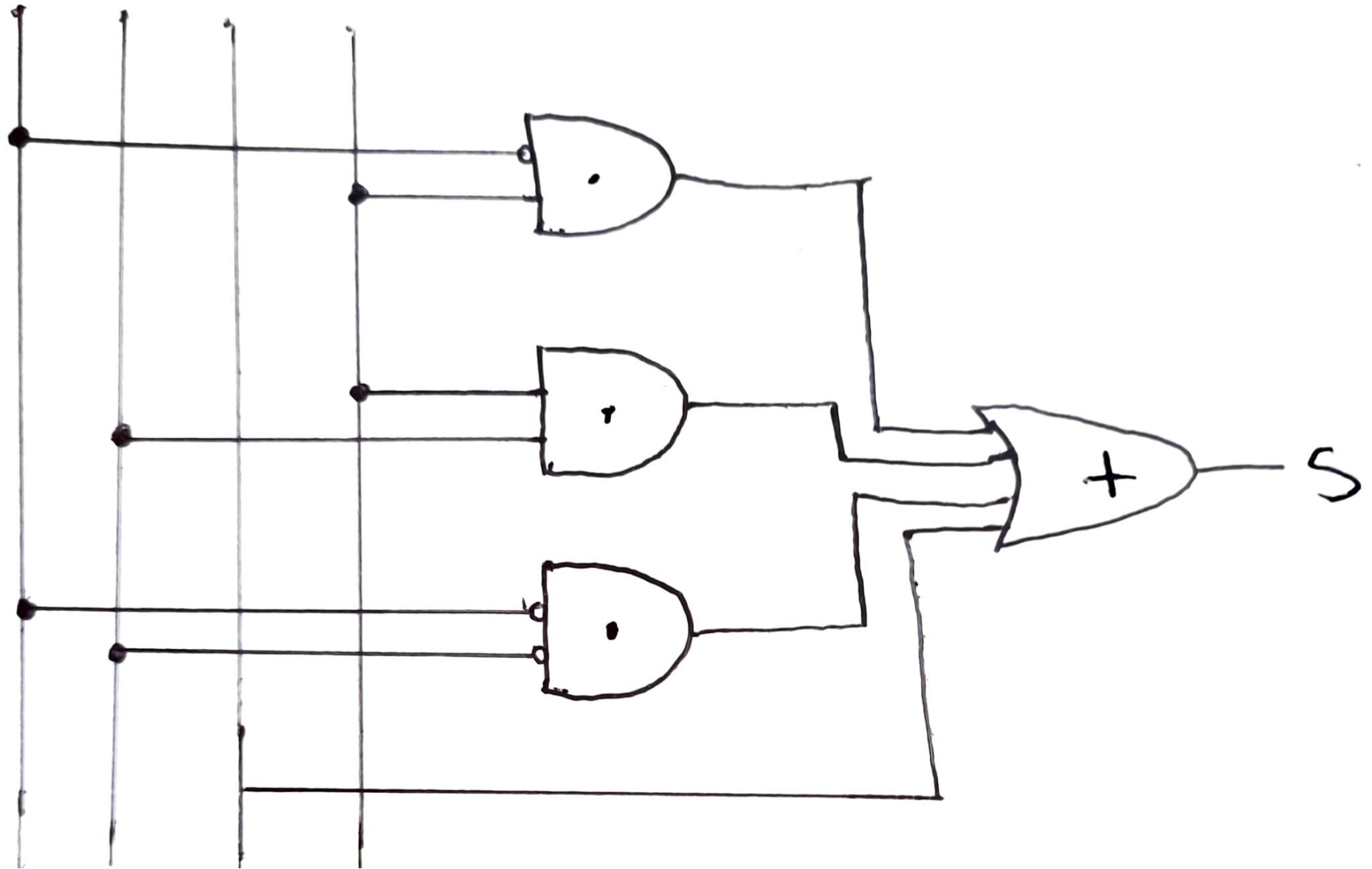

L-

b) $P = (A + (\overline{B \cdot C})) \cdot (\overline{D + B \cdot E})$

11) Circuito da expressão

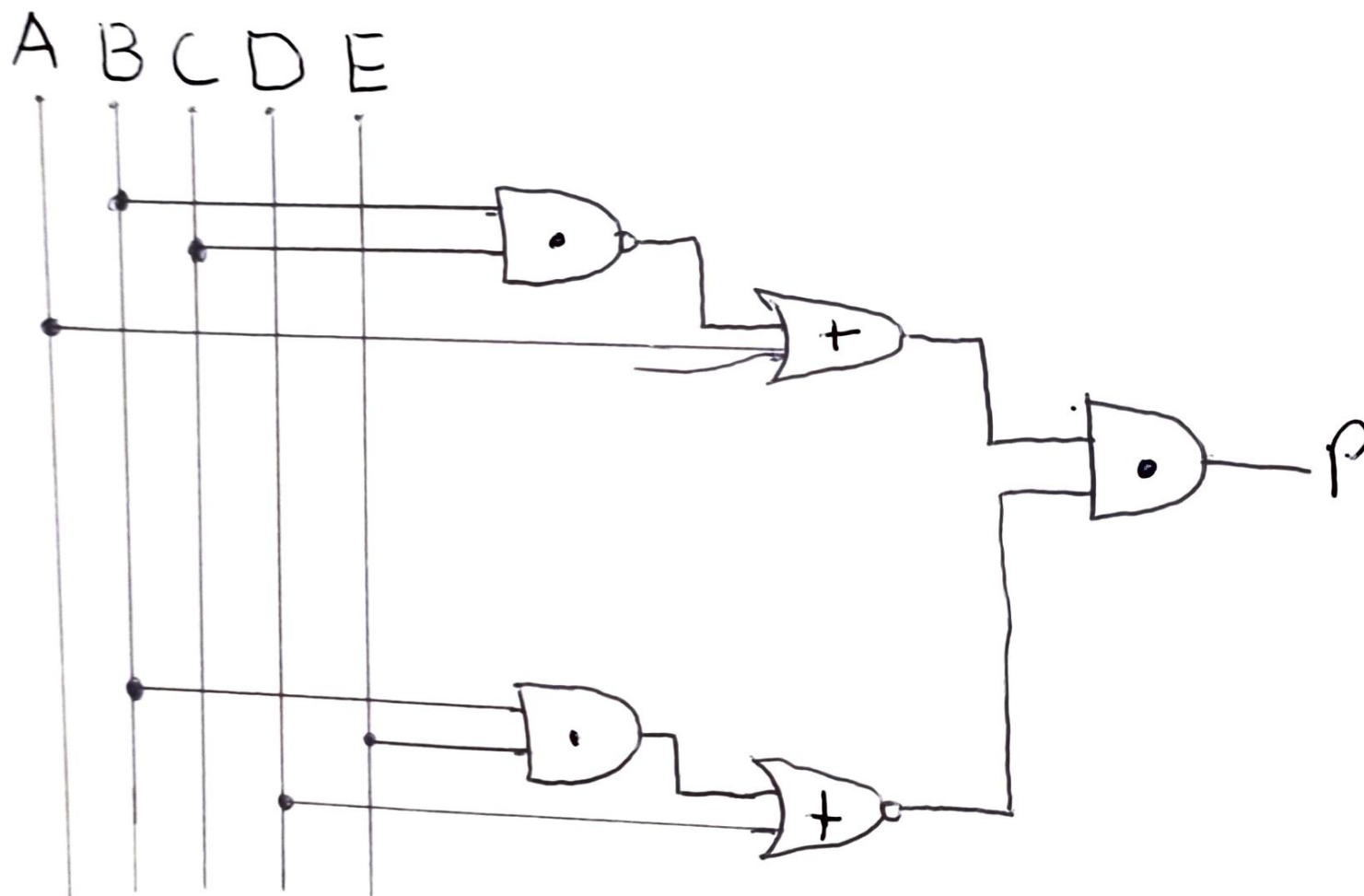

L2) Simplificação

$$P = (A + (\overline{B} \overline{C})) \cdot (\overline{D} + \overline{B} \overline{E})$$

$$P = (A + (\overline{B} + \overline{C})) \cdot (\overline{D} \cdot \overline{B} \overline{E})$$

$$P = (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{D} \cdot (\overline{B} + \overline{E}))$$

$$P = (A + \overline{B} + \overline{C}) \cdot (\overline{D} \overline{B} + \overline{D} \overline{E})$$

$$P = A \overline{D} \overline{B} + A \overline{D} \overline{E} + \overline{B} \overline{D} \overline{B} + \overline{B} \overline{D} \overline{E} + \overline{C} \overline{D} \overline{B} + \overline{C} \overline{D} \overline{E}$$

$$P = A \overline{D} \overline{B} + A \overline{D} \overline{E} + \overline{B} \overline{D} + \overline{B} \overline{D} \overline{E} + \overline{C} \overline{D} \overline{B} + \overline{C} \overline{D} \overline{E}$$

$$P = \overline{D} (A \overline{B} + A \overline{E} + \overline{B} + \overline{B} \overline{E} + \overline{C} \overline{B} + \overline{C} \overline{E})$$

$$P = \overline{D} (A \overline{B} + A \overline{E} + \overline{B} + \overline{C} \overline{B} + \overline{C} \overline{E})$$


$$P = \overline{D} (A \overline{B} + A \overline{E} + \overline{B} + \overline{C} \overline{E})$$

$$P = \overline{D} (\overline{B} + A \overline{E} + \overline{C} \overline{E})$$

$$P = \overline{D} \overline{B} + \overline{D} A \overline{E} + \overline{D} \overline{C} \overline{E}$$

L.3) Circuito da Simplificação

A B C D E

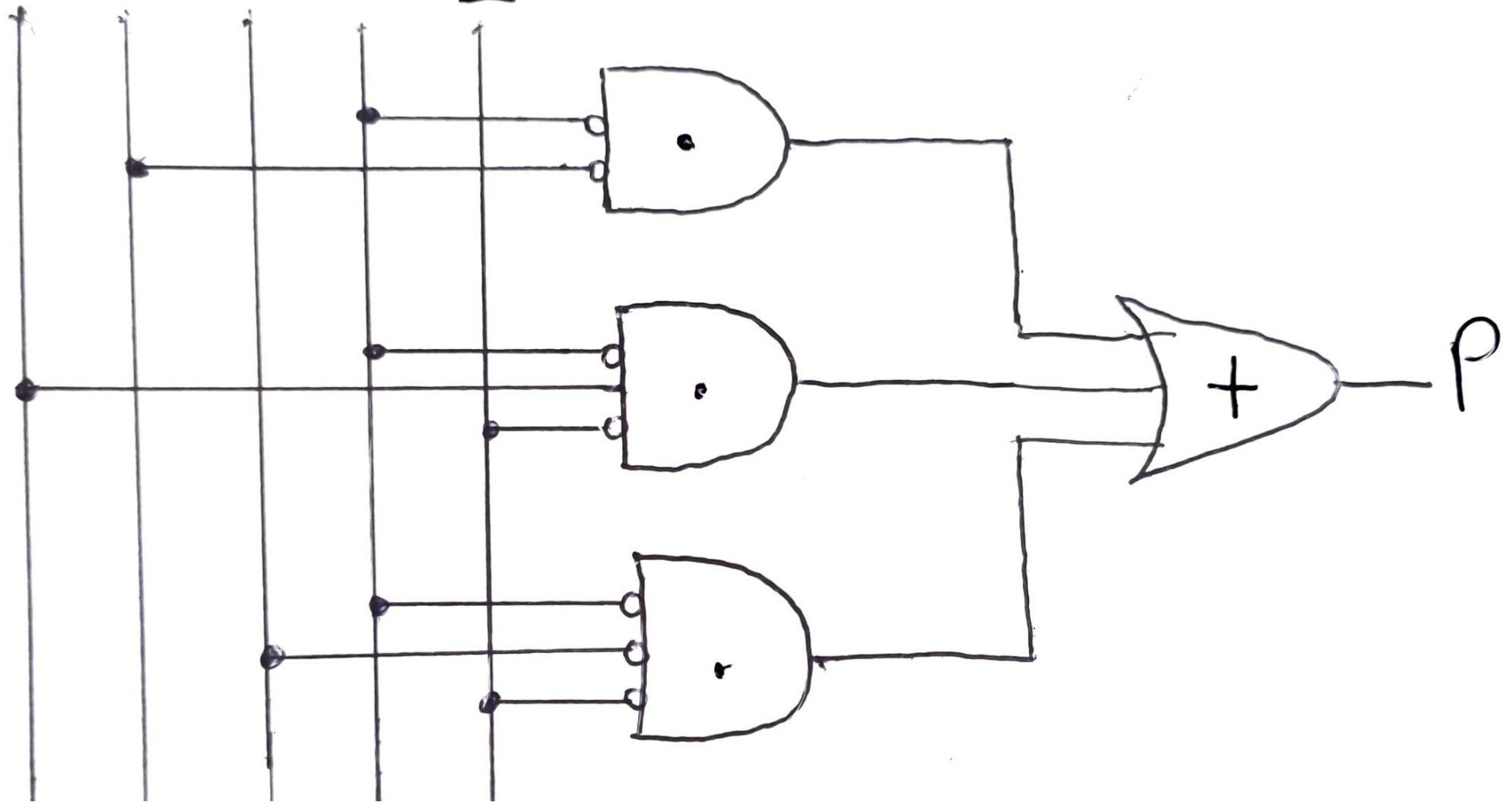

$$2- S = (BD) + (\bar{A}\bar{C}) + (\bar{B}C\bar{D})$$

$$S = \overline{(BD) + (\bar{A}\bar{C}) + (\bar{B}C\bar{D})}$$

$$S = \overline{(BD)(\bar{A}\bar{C})(\bar{B}C\bar{D})}$$