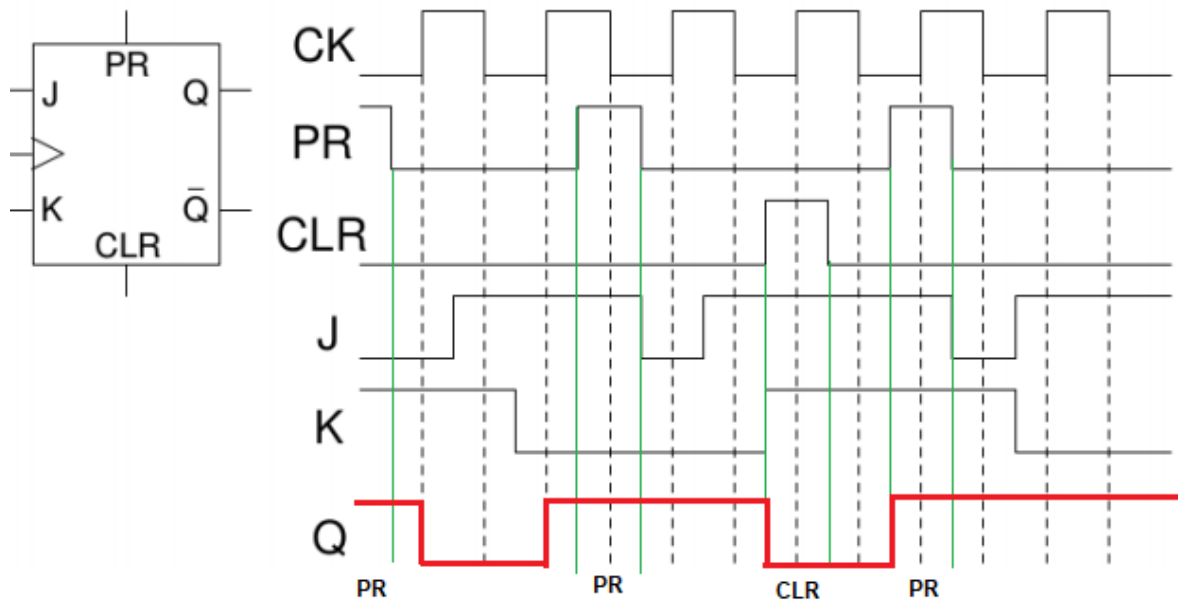


Universidade Federal da Fronteira Sul  
Graduação em Ciência da Computação  
Disciplina: Circuitos Digitais  
Docente: Luciano L. Caimi  
Acadêmico: Axel Igor Aviloff

1. Para o FF da figura abaixo, desenhe as formas de onda nas saídas Q em função dos sinais aplicados



2. Para o circuito da figura abaixo, desenhe as formas de onda nas saídas Q1 e Q0 em função dos sinais aplicados.

